



电子线路设计、测试与实验

华中科技大学电子信息与通信学院
左冬红

>>>







2


基于FPGA和EDA技术的 多功能数字钟

实现

 



>>> 整体代码结构

 

 



>>> 计时、校时模块

 

 



>>> 闹钟模块

 

 

>>> 动态显示模块

 

 

源文件列表



top.v



c10.v



c24.v




c60.v




c6.v



clk_div.v

 

clock_adju
st.v

 

clock_alar
m.v



day24-12.
v



mux6_1.v




bcd_7seg.
v




posdecod
e.v



radio.v

 

scan_disp.
v

 


set_time.v





>>> 顶层源代码


```
module top(  
    input clk_100m,  
    input cr,  
    input en_clock,  
    input clock_adjust,  
    input clock_alarm_en,  
    input clock_alarm_set,  
    input min_hour_set,  
    input alarm_adjust_disp,  
    input day_night,  
    output [7:0] pos,  
    output [6:0] seg,  
    output alarm,  
    output day  
);  
wire clk_1hz,clk_1k,clk_5h,clock_alarm,radio_alarm,mux_sel_set,day_radio;  
wire [3:0] bcd_day_hu,bcd_day_ht,bcd_day_ht_radio,bcd_day_hu_radio;  
wire [3:0] bcd_smu,bcd_smt,bcd_shu,bcd_sht,bcd_mu,bcd_mt,bcd_su,bcd_st;  
wire [3:0] bcd_hu,bcd_ht,bcd_temp_mu,bcd_temp_mt,bcd_temp_hu,bcd_temp_ht;  
assign alarm=radio_alarm|clock_alarm&clock_alarm_en;//整点报时或闹铃  
assign mux_sel_set=clock_alarm_set|alarm_adjust_disp;//设置闹钟或显示闹钟  
assign {bcd_temp_mu,bcd_temp_mt,bcd_temp_hu,bcd_temp_ht}=mux_sel_set?{bcd_smu,bcd_smt,bcd_shu,bcd_sht}:{bcd_mu,bcd_mt,bcd_hu,bcd_ht};//显示2选1  
clk_div u_clk_div(clk_100m,clk_1k,clk_5h,clk_1hz,cr);//分频  
clock_adjust u_clk_adj(clk_1hz,clock_adjust,cr,min_hour_set,bcd_su,bcd_st,bcd_mu,bcd_mt,bcd_hu,bcd_ht);//计时、校时  
clock_alarm u_clk_alarm(clk_1hz,clk_1k,clk_5h,clock_alarm_en,clock_alarm_set,cr,min_hour_set,bcd_mu,bcd_mt,  
bcd_hu,bcd_ht,bcd_smu,bcd_smt,bcd_shu,bcd_sht,clock_alarm);  
day24_12 u_day24_12(bcd_temp_ht,bcd_temp_hu,day_night,day,bcd_day_ht,bcd_day_hu);//显示24/12小时调整  
day24_12_radio day24_12(bcd_ht,bcd_hu,day_night,day_radio,bcd_day_ht_radio,bcd_day_hu_radio);//仿电台24/12小时调整  
radio u_radio(bcd_su,bcd_st,bcd_mu,bcd_mt,bcd_day_ht_radio,bcd_day_hu_radio,clk_1k,clk_5h,clk_1hz,en_clock,cr,day_night,radio_alarm);  
scan_disp u_scan_disp(clk_1k,cr,en_clock,bcd_day_ht,bcd_day_hu,bcd_temp_mt,bcd_temp_mu,bcd_st,bcd_su,seg,pos);  
endmodule
```
 
>>> 6进制BCD计数器


```
module c6(  
    input clk,  
    input cr,  
    output rco,  
    input en,  
    output [3:0] bcd6  
);  
reg [3:0] bcd6r;  
assign rco=(bcd6r==5)?1'b1:1'b0;//进位信号  
assign bcd6=bcd6r ;  
always @(posedge clk or negedge cr)//6进制计数  
    if (!cr)  
        bcd6r <=4'b0000;  
    else if (en)  
        if (bcd6r!=5)  
            bcd6r<=bcd6r+1'b1;  
        else  
            bcd6r<=0;  
    else bcd6r<=bcd6r;  
  
endmodule
```



 


>>> 10进制计数器

```
module c10(  
    input clk,  
    input en,  
    input cr,  
    output rco,  
    output [3:0] bcd10  
);  
reg [3:0] bcd10r;  
assign rco=(bcd10r == 9) ? 1'b1:1'b0; //进位信号  
assign bcd10=bcd10r ;  
always @(posedge clk or negedge cr) //10进制计数  
    if (!cr)  
        bcd10r <=0;  
    else if (en)  
        if (bcd10r<9)  
            bcd10r <= bcd10r+1'b1;  
        else  
            bcd10r<=0;  
    else bcd10r<=bcd10r;  
  
endmodule
```

 

>>> 60进制

 
```
module c60(  
    input clk,  
    input en,  
    input cr,  
    output rco,  
    output [3:0] bcd_t,  
    output [3:0] bcd_u  
);  
wire rco_u, rco_t;  
assign rco=rco_u&rco_t; //60进位信号  
c10 units(clk,en,cr,rco_u,bcd_u);  
c6 tens(clk,cr,rco_t,rco_u&en,bcd_t);  
endmodule
```



>>> 24进制

```
module c24(  
    input clk,  
    input en,  
    input cr,  
    output [3:0] bcd_u,  
    output [3:0] bcd_t  
);  
reg [3:0] bcd_ur,bcd_tr;  
assign bcd_u = bcd_ur;  
assign bcd_t = bcd_tr;  
always @ (posedge clk or negedge cr)  
    if (!cr)  
        begin  
            bcd_ur<=0;  
            bcd_tr<=0;  
        end  
    else if(en)  
        if (bcd_ur==3 & bcd_tr==2) //24进制计数  
            begin  
                bcd_ur<=0;  
                bcd_tr<=0;  
            end  
        else if(bcd_ur==9)  
            begin bcd_tr <=bcd_tr+1'b1;  
                bcd_ur <= 0;  
            end  
        else  
            bcd_ur <= bcd_ur+1'b1;  
    end  
endmodule
```




 

>>> 计时、校时模块


```
module clock_adjust(  
    input clk,  
    input adjust,  
    input cr,  
    input min_hour,  
    output [3:0] bcd_su,  
    output [3:0] bcd_st,  
    output [3:0] bcd_mu,  
    output [3:0] bcd_mt,  
    output [3:0] bcd_hu,  
    output [3:0] bcd_ht  
);  
wire m_en,h_en,rco_s,rco_m;  
assign m_en=rco_s|(adjust&min_hour); //分钟计时使能信号  
assign h_en=(rco_s&rco_m)|(adjust&~min_hour); //小时计时使能信号  
c60 second(clk,1'b1,cr,rco_s,bcd_st,bcd_su);  
c60 minute(clk,m_en,cr,rco_m,bcd_mt,bcd_mu);  
c24 hour(clk,h_en,cr,bcd_hu,bcd_ht);
```



 

>>> 闹钟设置


```
module set_time(  
    input clk,  
    input en,  
    input min_hour,  
    output [3:0] bcd_mu,  
    output [3:0] bcd_mt,  
    output [3:0] bcd_hu,  
    output [3:0] bcd_ht,  
    input cr  
);  
wire en_min,en_hour,rco60;  
assign en_min=en&min_hour;  
assign en_hour=en&~min_hour;  
c24 hour(clk,en_hour,cr,bcd_hu,bcd_ht);  
c60 minute(clk,en_min,cr,rco60,bcd_mt,bcd_mu);  
  
endmodule
```

 

>>> 闹钟铃声控制

```
module clock_alarm(  
    input clk_1hz,  
    input clk_1k,  
    input clk_5h,  
    input en_set,  
    input cr,  
    input min_hour,  
    input [3:0] bcd_tmu,  
    input [3:0] bcd_tmt,  
    input [3:0] bcd_thu,  
    input [3:0] bcd_tht,  
    output [3:0] bcd_smu,  
    output [3:0] bcd_smt,  
    output [3:0] bcd_shu,  
    output [3:0] bcd_sht,  
    output alarm  
);  
wire equ;  
assign equ=(bcd_tmu==bcd_smu)&(bcd_tmt==bcd_smt)&(bcd_thu==bcd_shu)&(bcd_tht==bcd_sht); //比较器  
assign alarm=(equ&clk_1k&clk_1hz)|(equ&clk_5h&~clk_1hz); //1kHz, 500Hz 轮换输出闹钟  
set_time u_set_time(clk_1hz,en_set,min_hour,bcd_smu,bcd_smt,bcd_shu,bcd_sht,cr); //设置时、分闹铃时间  
endmodule
```



 

24/12小时切换

```
module day24_12(  
    input [3:0] bcd_ht,  
    input [3:0] bcd_hu,  
    input day_night,  
    output day,  
    output [3:0] bcd_huo,  
    output [3:0] bcd_hto  
);  
wire modify,borrowu,mid_night_zero,noon;  
wire [3:0] bcd temp hu,bcd temp ht,bcd temp huo,bcd temp hto;  
assign noon=(bcd_ht==1)&&(bcd_hu==2); //中午12点  
assign modify=(bcd_ht>1)||((bcd_hu>2)&&(bcd_ht==1)); //12点以后  
assign borrowu=(bcd_hu<2)?1:0; //BCD减法调整  
assign bcd_temp_hu=borrowu?(bcd_hu+4'b1010-4'b0010):(bcd_hu-4'b0010);  
assign bcd_temp_ht=borrowu?(bcd_ht-4'b0010):(bcd_ht-4'b0001);  
assign mid_night_zero = (bcd_ht==0)&&(bcd_hu==0); //零点  
assign bcd_temp_huo=(modify&day_night)?bcd_temp_hu:bcd_hu;  
assign bcd_temp_huo=(modify&day_night)?bcd_temp_hu:bcd_hu;  
assign bcd_temp_huo=(modify&day_night)?bcd_temp_hu:bcd_hu;  
assign {bcd_hto,bcd_huo}=(mid_night_zero&day_night)?8'h12:{bcd_temp_huo,bcd_temp_huo}; //午夜12点  
assign day=(modify|noon)&day_night; //12点以后标志下午  
endmodule
```





仿电台报时

```
module radio(  
    input [3:0] bcd_su,  
    input [3:0] bcd_st,  
    input [3:0] bcd_mu,  
    input [3:0] bcd_mt,  
    input [3:0] bcd_hu,  
    input [3:0] bcd_ht,  
    input clk_1k,  
    input clk_5h,  
    input clk_1hz,  
    input en,  
    input cr,  
    input day_night,  
    output radio_alarm  
);  
wire ld,min_equ;  
wire equ,grt,less,noon;  
wire [3:0] bcd_temp_hu,bcd_temp_ht;  
assign noon= ({bcd_ht,bcd_hu}==8'h12); //中午12点标志  
assign {bcd_temp_ht,bcd_temp_hu}=(noon&day_night)?8'h00:{bcd_ht,bcd_hu}; //中午12点且12小时制则是下午0点  
assign min_equ= ((bcd_mt==5) && (bcd_mu==9)) ? 1'b1:1'b0; //整点来临前  
assign equ = ({bcd_st,bcd_su,bcd_mt,bcd_mu}==16'h0000) ? 1'b1:1'b0; //整点  
assign grt = (((bcd_st,bcd_su)+{bcd_temp_ht,bcd_temp_hu}+8'h1)>8'h5a) ? 1'b1:1'b0; //提示整点来临前的秒数  
assign radio_alarm=(( (grt&min_equ&clk_5h) | (equ&clk_1k)) & clk_1hz) & en; //整点来临前输出500HZ信号，整点时输出1kHz信号  
  
endmodule
```






6选1复用器


```
module mux6_1(  
    input  [3:0]  ch0,  
    input  [3:0]  ch1,  
    input  [3:0]  ch2,  
    input  [3:0]  ch3,  
    input  [3:0]  ch4,  
    input  [3:0]  ch5,  
    input  [3:0]  sel,  
    output [3:0]  bcd  
);  
    reg [3:0] bcdr;  
    assign bcd = bcdr;  
    always @(sel)  
    case (sel)  
        4'b0000: bcdr <= ch0;  
        4'b0001: bcdr <= ch1;  
        4'b0010: bcdr <= ch2;  
        4'b0011: bcdr <= ch3;  
        4'b0100: bcdr <= ch4;  
        4'b0101: bcdr <= ch5;  
        default: bcdr <= 4'b1111;  
    endcase
```



 

>>> BCD-7段数码管译码


```
module bcd_7seg(
    input [3:0] bcd,
    output [6:0] seg
);
    reg [6:0] seg1;
    assign seg = seg1;
always @(bcd)
    case (bcd)
        4'b0000 : seg1 <= 7'b1000000; //40
        4'b0001 : seg1 <= 7'b1111001; //79
        4'b0010 : seg1 <= 7'b0100100; //24
        4'b0011 : seg1 <= 7'b0110000; //30
        4'b0100 : seg1 <= 7'b0011001; //19
        4'b0101 : seg1 <= 7'b0010010; //12
        4'b0110 : seg1 <= 7'b0000010; //2
        4'b0111 : seg1 <= 7'b1111000; //78
        4'b1000 : seg1 <= 7'b0000000; //0
        4'b1001 : seg1 <= 7'b0010000; //10
        default : seg1 <= 7'b1111111;
    endcase
```

 

>>> 位选译码

```
module posdecode(  
    input [3:0] bcd6,  
    output [7:0] pos  
);  
    reg [7:0] posr;  
    assign pos = posr;  
always @(bcd6)  
case (bcd6)  
4'b0000: posr <= 8'b11011111;  
4'b0001: posr <= 8'b11101111;  
4'b0010: posr <= 8'b11110111;  
4'b0011: posr <= 8'b11111011;  
4'b0100: posr <= 8'b11111101;  
4'b0101: posr <= 8'b11111110;  
default: posr <= 8'b11111111;  
endcase  
  
endmodule
```




 

>>> 动态显示控制

```
module scan_disp(  
    input clk,  
    input cr,  
    input en,  
    input [3:0] ch0,  
    input [3:0] ch1,  
    input [3:0] ch2,  
    input [3:0] ch3,  
    input [3:0] ch4,  
    input [3:0] ch5,  
    output [6:0] seg,  
    output [7:0] pos  
);  
    wire rco;  
    wire [3:0] bcdsel,bcd_data;  
    c6 u_count(clk,cr,rco,en,bcdsel); //6进制同步计数器  
    mux6_1 u_mux(ch0,ch1,ch2,ch3,ch4,ch5,bcdsel,bcd_data); //6路4位复用器  
    posdecode u_pos(bcdsel,pos); //位码  
    bcd_7seg u_seg(bcd_data,seg); //段码  
endmodule
```



 




计时、校时模块仿真

```
parameter PERIOD = 10;
always begin
    clk = 1'b0;
    #(PERIOD/2) clk = 1'b1;
    #(PERIOD/2);
end
initial begin
    // Initialize Inputs
    clk = 0;
    adjust = 0;
    cr = 0;
    min_hour = 0;
    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #10;
    adjust = 0;
    cr = 1;
    min_hour = 0;
    #100000; //正常计时100000ns
    adjust = 1;
    min_hour = 0;
    #100; //校时100ns
    min_hour = 1;
    #100; //校分100ns
    adjust = 0; //恢复正常计时
    // Add stimulus here
end
```





>>> 约束定义

   

谢谢观看



華中科技大學
Huazhong University of Science and Technology